
## **HW03 DCSTCO supermarket**

## 1.設計方法

這次 HW3 是 Lab5 更複雜一點的版本,我使用了 7 個 state,S\_IDLE 是初始狀態等待輸入,S\_InStock 是有庫存並在此狀態輸出總價格(10 元、5 元、1 元),輸出完後會再回到 S\_IDLE。S\_OutOfStock\_nuggeet、S\_OutOfStock\_fried\_rice、S\_OutOfStock\_apple、S\_OutOfStock\_peach,這四個狀態是分別判斷哪個商品缺貨,而 S\_OutOfStock 就是補貨狀態,會補滿上個狀態所缺貨款項,接著會再判斷其他款項是否缺貨,若其他款項缺貨會再回上個狀態,然後再補貨直到把貨補完。最後確實把所有貨補完才會回到S IDLE。

## 2.架構圖

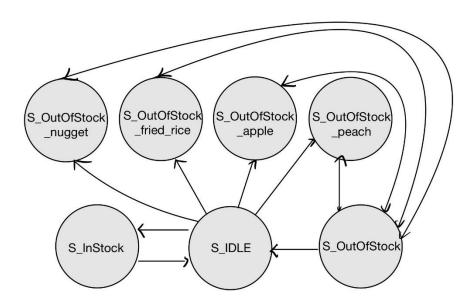

## 3.心得報告

這次 Time\_report 我跑出來的 totol latency 高達 60 萬,但我最後發現只要將輸出金額時(即有貨時),在給 target\_product 的下個 cycle 就馬上輸出,就能大幅降低 latency,在這狀況 latency 是 0。因為在這 10 萬筆 pattern 大部分狀況都是有貨的,改善這點能降接近 50 萬的 latency(≈100000\*5)。不過試的時候已經超過 demo1 的時間了來不及進行改善。