## **HW02 Identification Number Check**

## 1.設計方法 & 遇到的困難與如何解決


由於本次設計中,in\_id 值是由負源提供的,而後續的計算需要正向源輸出,這導致只有半個 cycle 可以進行運算。為了避免 external delay 所造成的 time violated,我在 input port 以及 output port 都使用了 DFF 來隔離,這樣可以確保這些運算具有完整的一個 cycle 進行運算。在權重部分,我利用計數器的設計來對應每個權重,並確保最後的檢查號碼計算不會將總和計算在內。

然而,這種設計導致了 3000cyles 的 latency。我將 out\_legel\_id 和 out\_valid 拉到 in\_id 提供的第 10 個 cycle,也就是最快可以輸出的時間,這樣能將 latency 降為 0。然而,在執行 02\_SYN 時發生了 time violated,這表明在運算過程中我花費了太多時間,需要對其進行優化!

在對每個值(char)進行權重運算時,以及將值丟入總和時,我都使用了 in\_valid\_dff 擋起來。然而,這兩者僅需選擇一個即可,因為它們是相互影響 的。此外,我發現每次計算餘數都是將所有總和加起來後再計算餘數,但我可以僅將每次的 in\_data 進行 mod10 運算,然後將其值丟入總和中進行加總。 這種方法可以大大減少硬體每次進行 mod10 運算的計算量,最終成功將總延遲變為 0 個 cycle,並使 Time report 的 result 為 Met。

```
if(in_valid_dff)begin
       if(cnt == 0) char = (in_id_dff/10) + (in_id_dff_rem)*9;
                                                                                                                      if(cnt == 0) char = (in_id_dff/10) + (in_id_dff_rem)*9;
        else char = in_id_dff * (9-cnt);
                                                                                                                      else char = in_id_dff * (9-cnt);
sum_next = (sum + char)%10;
   else char = 0;
                                                                                                                  always_comb begin
ssign sum_rem = sum - (sum/10)*10;
                                                                                                                      if (( 10-sum == in_id_dff) && cnt == 9 ) out_legal_id = 1;
else if((sum ==0 && in_id_dff == 0) && cnt == 9 ) out_legal_id = 1;
always_comb begin
   if (( 10-sum_rem == in_id_dff) && cnt == 9 ) out_legal_id_comb = 1;
                                                                                                                      else out_legal_id = 0;
   else if((sum_rem ==0 && 0 == in_id_dff) && cnt == 9 ) out_legal_id_comb = 1;
   else out_legal_id_comb = 0;
always_ff @( posedge clk or negedge rst_n ) begin
                                                                                                                      else if (in_valid_dff) sum <= sum_next;</pre>
   if(!rst_n) sum<= 0;
                                                                                                                      else sum <= 0;
   else if (in_valid_dff) sum <= sum + char;
```

## 2.架構圖

 


## 3.心得報告


這次的作業其實只要順順的寫,就都能很容易就能把硬體刻出來。只不過硬體並不是軟體,我們還需要考慮面積以及速度等優化的層面。

這次作業中有個很玄的地方,就是我的 sum\_next 的 bit 數不需要那麼大,在 02\_SYN 合成時,也有收到相關的提示,但我將 bit size 調製適當的大小時,面積反而卻變大,這是讓我不解的地方。

此外這次我更特別針對 coding style 方面的改善,以前都是僅使用 Verdi 以及跑 01\_RTL,02\_SYN,03\_GATE,查看有甚麼問題,這次有開始使用 Spyglass 來檢查自己的程式碼,不僅把 error 消除掉,更是把所有跳出 warning 的問題所改善,我相信這樣的實踐,能讓我的 Verilog 寫得更加完整。

 另外我接著有試著使用 Table 的方式重新寫一遍,發現面積更可以到 4000 左右,不過那已經超過 demo1 時間了,所以會發現用不同邏輯的運算,會使面積差距甚大,並且每套邏輯縮面積都有極限,我是將原先 7900->7251,認為已經沒甚麼地方能再做修改,若有也不會差太多。



 

面積:7251 Slack:0 Total latency:0

Congratulations!	
You have passed all patterns!	
Total latency:	0 cycles